

```

S11 = .73 Exp[- I 126 °] ;
S12 = 0 ;
S21 = 0 ;
S22 = .75 Exp[- I 52 °] ;
Zc = 50 ;
denom = (1 - S11) (1 - S22) - S12 S21 ;
toPolar[Z_] := With[{n = Abs[Z], a = 180 * Arg[Z] / π}, Defer[n ei a]] ;

Z11 = Zc 
$$\frac{(1 + S11) (1 - S22) + S12 S21}{denom}$$

Z12 = 2 Zc 
$$\frac{S12}{denom}$$

Z21 = 2 Zc 
$$\frac{S12}{denom}$$

Z22 = Zc 
$$\frac{(1 + S22) (1 - S11) + S12 S21}{denom}$$


9.76761 - 24.6995 i

0. + 0. i

0. + 0. i

34.2328 - 92.4884 i

f = 10 * 10^9 ; L = .1 * 10^-9 ;
InductorImpedance = I 2 π f L ;

Z11out = Z11 + InductorImpedance
Z12out = Z12 + InductorImpedance
Z21out = Z21 + InductorImpedance
Z22out = Z22 + InductorImpedance

9.76761 - 18.4164 i

0. + 6.28319 i

0. + 6.28319 i

34.2328 - 86.2052 i

Δ = (Z11out + Zc) (Z22out + Zc) - Z12out Z21out ;
S11out = toPolar[ 
$$\frac{(Z11out - Zc) (Z22out + Zc) - Z12out Z11out}{\Delta}$$
 ]
S12out = toPolar[ 
$$\frac{2 Z12out Zc}{\Delta}$$
 ]
S21out = toPolar[ 
$$\frac{2 Z21out Zc}{\Delta}$$
 ]
S22out = toPolar[ 
$$\frac{(Z11out + Zc) (Z22out - Zc) - Z12out Z21out}{\Delta}$$
 ]

0.7172864913467685` ei (-137.49932703274516`)

```

$0.08315602149436857 \, e^{i 152.5225906137076}$
 $0.08315602149436857 \, e^{i 152.5225906137076}$
 $0.7229654599579297 \, e^{i (-54.60089626858122)}$