

$$\text{In[11]:= } R_1 = 50 \, \Omega ; Z_c = 10 \, \Omega ; \omega = 2 \pi \cdot 3 \, \text{GHz} ; \text{Cap} = \frac{\left( \frac{2 \, \text{s}}{50} \right)}{\omega} ; L = \frac{20 \, \Omega}{\omega} ; R_s = 4 \, \Omega / 3 ; R_p = 500 \, \Omega ;$$

$$\text{In[12]:= } \text{ParallelImpedance} = \text{UnitConvert}\left[1 / \left( \frac{1}{i \omega \text{Cap}} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_p} \right), \text{"Ohms"}\right]$$

$$\text{Out[12]= } \left( \frac{5500}{521} - \frac{10000 i}{521} \right) \Omega$$

$$\text{In[13]:= } \text{InputImpedance} = N[R_s + i \omega L + \text{ParallelImpedance}]$$

$$\text{Out[13]= } (11.89 + 0.806142 i) \Omega$$

$$\text{In[14]:= } P_{\text{load}} = \frac{V_s^2}{2} \text{Re}\left[\frac{\text{ParallelImpedance}}{\text{InputImpedance}} \text{Conjugate}\left[\frac{\text{ParallelImpedance}}{\text{InputImpedance}} \frac{1}{R_1}\right]\right]$$

$$\text{Out[14]= } (0.033787 / \Omega) V_s^2$$

$$\text{In[15]:= } P_{\text{in}} = \frac{V_s^2}{2} \text{Re}\left[1 / \text{Conjugate}[\text{InputImpedance}]\right]$$

$$\text{Out[15]= } (0.0418599 / \Omega) V_s^2$$

$$\text{In[16]:= } 10 \log_{10}(P_{\text{load}} / P_{\text{in}})$$

$$\text{Out[16]= } -0.930479$$

$$\text{In[17]:= } \text{UnitConvert}[N[\text{Cap}], \text{"Farads"}]$$

$$\text{Out[17]= } 2.12207 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$\text{In[18]:= } \text{UnitConvert}[N[L], \text{"Henries"}]$$

$$\text{Out[18]= } 1.06103 \times 10^{-9} \text{ H}$$