
Table of Contents

.....	1
Input side	1
Output side	1
Za,Zb Calculations	1
2PN Transformation	1

```
clear;  
w = 2 * pi * 2e9;
```

Input side

Resistor

```
Rin = 111.2e-3;  
% Capacitor  
Cin = 995.864e-15;  
YCin = 1i*w*Cin;  
ZCin = 1/YCin;  
% Transmission line  
Zc1 = 150;  
l1=10;  
YTLin = -1i*Zc1^-1*cotd(l1);
```

Output side

Resistor

```
Rs=50.5949;  
% Capacitor  
Cout = 499.355e-12;  
% Cout=10^6;  
YCout = 1i*w*Cout;  
% Transmission line  
Zc2=5.46274;  
l2=10;  
YTLout = -1i*Zc2^-1*cotd(l2);
```

Za,Zb Calculations

```
Za = Rin + ZCin;  
Zb = 1/YCout;
```

2PN Transformation

```
S11 = .731702*exp(1i*-146.389*pi/180);  
S12 = .062647*exp(1i*60.507*pi/180);
```

```

S21 = 5.70075*exp(1i*85.4898*pi/180);
S22 = .334965*exp(1i*147.6985*pi/180);
S2p = [S11 S12; S21 S22];
Y2p = s2y(S2p,50);
Y2p(2,2) = Y2p(2,2)+YTLout + 1/Rs;
Y2p(1,1) = Y2p(1,1)+YTLin;
Z2int = y2z(Y2p);
Z2int(1,1) = Z2int(1,1)+Za;
Z2int(2,2) = Z2int(2,2) + Zb;
S = z2s(Z2int,50);
S

```

S =

Column 1

```

-0.003008675924176 - 0.005069251182710i
-0.052852154959568 - 0.527208808275986i

```

Column 2

```

-0.002973381017109 - 0.005006247873894i
-0.995710491300328 + 0.033266577024013i

```

Published with MATLAB® R2015a